

Projektowanie układów logicznych

Logical circuits design

Zestaw zadań nr 1

Tasks' set 1

1. Wykonaj symulację bramki NOT, wykorzystując „Schematics” jako top source projektu
Simulate NOT gate, using „Schematics” as the project's top source
2. Wykonaj symulację bramek AND i OR
Simulate AND gate and OR gate