

Elektronika analogowa i cyfrowa

Zestaw zadań nr 1

1. Wykonaj symulację „układu, który nic nie robi”, zgodnie z prezentacją „Xilinx ISE – pierwsza symulacja”
2. Zaimplementuj podstawowe bramki logiczne i wykonaj ich symulację:
 - a. Bramka NOT
 - b. Bramka AND
 - c. Bramka OR