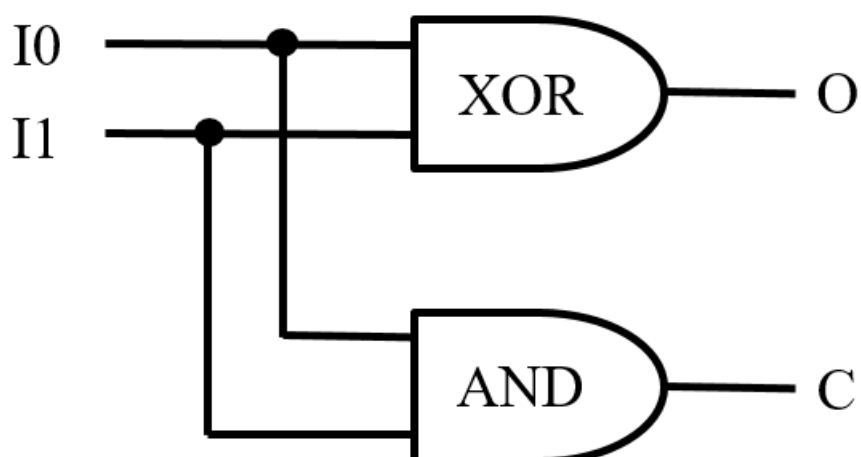



Elektronika analogowa i cyfrowa

Zestaw zadań nr 3

1. Zaimplementuj 1 bitowy sumator zgodnie z następującym schematem



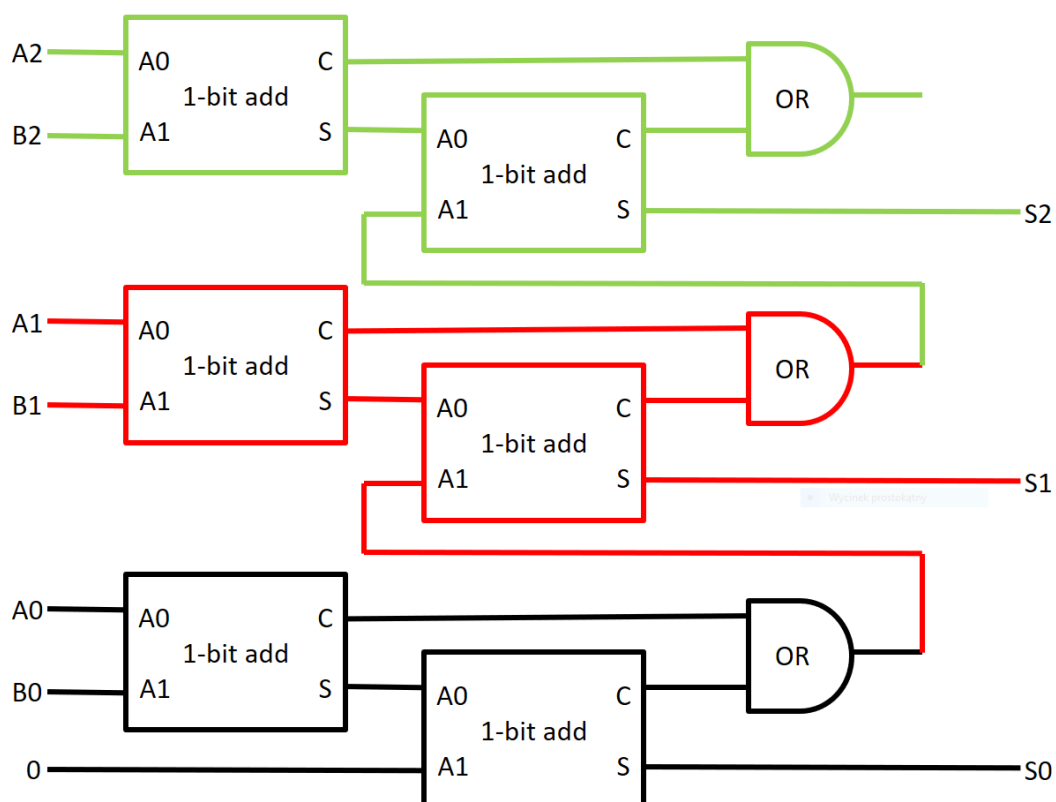2. Połącz sumatory 1 bitowe w sumator 8 bitowy zgodnie z poniższym schematem (kolorowy fragment powtarza się dla każdego kolejnego bitu)



3. Przeprowadź symulację, która pokaże że sumator faktycznie wykonuje sumowanie $A+B=S$