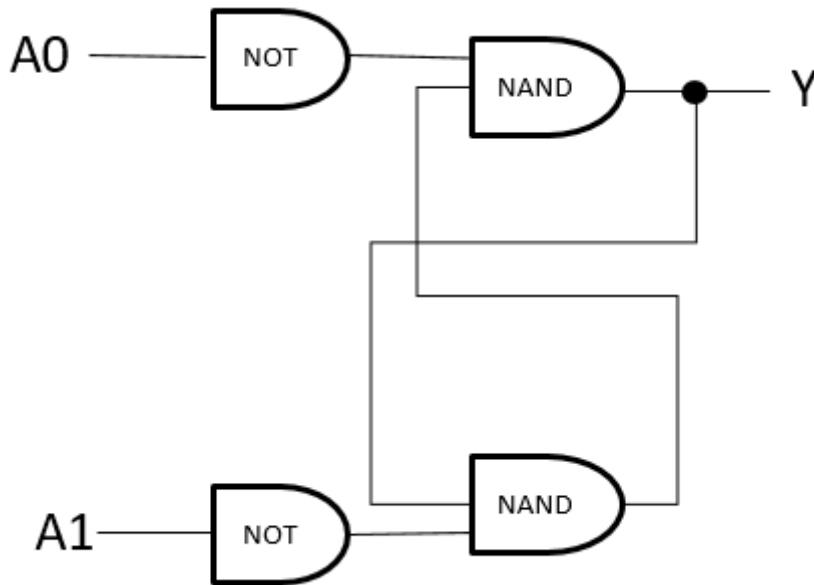


Elektronika analogowa i cyfrowa

Zestaw zadań nr 4

1. Zaimplementuj poniższy układ. Bramki nand muszą być złożeniem bramek and i not.



2. Wykonaj jego symulację i na podstawie jej wyników spróbuj odgadnąć funkcję układu.